

实验报告二：寄存器文件

姓名：姜庆彩


学院：计算机学院

学号：PB15051087

实验原理：

原理

• 寄存器如何存储数据？

 

实验要求（寄存器文件）：

- 设计一 $32 \times 32\text{bit}$ 的寄存器文件，即 32 个 32 位的寄存器文件（寄存器组）
具备两组读端口及一组写端口
通过读端口可从 0~31 号的任意地址读取数据
通过写端口可向 0~31 号的任意地址写入数据
寄存器的复位值自行制定

实验要求（功能）：

- 调用实验一 ALU，完成以下功能
寄存器文件组 r_0, r_1 初始化为 1, 1，其他所有寄存器初始化为 0
在 clk 控制下，依次完成以下计算，注意每个 clk 至多允许完成一次计算
 $r_0 + r_1 \rightarrow r_2$
 $r_1 + r_2 \rightarrow r_3$
 $r_2 + r_3 \rightarrow r_4$
.....
结果在仿真中显示

我的实现：

- 本次实验的分成 Top 与 ALU，REG_FILE，control 四个模块完成。
- ALU 模块直接使用了上次实验实现的 ALU 模块。
- REG_FILE 模块主要实现的是寄存器的读写操作，初始时 rst_n 低电平，寄存器前两位数置为 1，其余位置置为 0，其中置数的部分使用了 for 循环，这个是网上搜索现学现用的；当 r3_wr 高电平时寄存器可以写入数据；r1_dout 与 r2_dout 则一直是相应位置寄存器存的数据。
- Control 模块实现的是控制 r1~r3 的地址与 r3 的写允许的值。状态机有两个状态，分别为暂停状态与运行状态。当 state 处于运行状态并且 r3_addr 的值小于 31 时，每个端口的地址加一。

源代码:

```
module alu(  
    input signed    [31:0] alu_a,  
    input signed    [31:0] alu_b,  
    input           [4:0] alu_op,  
    output reg      [31:0] alu_out  
);  
    always@(*)  
    begin  
        case(alu_op)  
            1: alu_out <= alu_a + alu_b;  
            2: alu_out <= alu_a - alu_b;  
            3: alu_out <= alu_a & alu_b;  
            4:   alu_out <= alu_a | alu_b;  
            5:   alu_out <= alu_a ^ alu_b;  
            6:   alu_out <= ~(alu_a | alu_b);  
            default: alu_out <= alu_out;  
        endcase  
    end  
  
endmodule
```

```

module REG_FILE(
input  clk,
input  rst_n,
input  [4:0]  r1_addr,
input  [4:0]  r2_addr,
input  [4:0]  r3_addr,
input  [31:0] r3_din,
input  r3_wr,
output reg [31:0] r1_dout,
output reg [31:0] r2_dout
);
reg [31:0] register[0:31];
integer k,i;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(~rst_n)
    begin
        register[0]=32'b1;
        register[1]=32'b1;
        for(k=2;k<32;k=k+1)
            register[k]=32'b0;
    end
    else if(r3_wr)
    begin
        i=r3_addr;
        register[i]=r3_din;
        i=r1_addr;
        r1_dout=register[i];
        i=r2_addr;
        r2_dout=register[i];
    end
    else
    begin
        i=r1_addr;
        r1_dout=register[i];
        i=r2_addr;
        r2_dout=register[i];
    end
end
end

endmodule

```

```

module control(
input clk,
input rst_n,
output reg [4:0] r1_addr,
output reg [4:0] r2_addr,
output reg [4:0] r3_addr,
output reg r3_wr
);
reg state;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(~rst_n)
    begin
        state=1'b0;
        r1_addr=5'b00;
        r2_addr=5'b01;
        r3_addr=5'b10;
        r3_wr=0;
    end
    else
    begin
        if(state==1'b0)
        begin
            r3_wr=1;
            state=1'b1;
        end
        else if(state==1'b1 && r3_addr<5'b11111)
        begin
            r3_wr=0;
            r3_addr=r3_addr+5'b1;
            r2_addr=r2_addr+5'b1;
            r1_addr=r1_addr+5'b1;
            state=1'b0;
        end
    end
end
endmodule

```

```

module top(
input clk,
input rst_n,
output [31:0] result
);
    assign result=r3_din;
    wire [4:0] alu_op;
    wire [31:0] r1_dout;
    wire [31:0] r2_dout;
    wire [31:0] r3_din;
    wire [4:0] r1_addr;
    wire [4:0] r2_addr;
    wire [4:0] r3_addr;
    wire r3_wr;
    assign alu_op=5'h01;
    alu uut
    (
        .alu_a(r1_dout),
        .alu_b(r2_dout),
        .alu_op(alu_op),
        .alu_out(r3_din)
    );
    REG_FILE utt(
        .clk(clk),
        .rst_n(rst_n),
        .r1_addr(r1_addr),
        .r2_addr(r2_addr),
        .r3_addr(r3_addr),
        .r3_din(r3_din),
        .r3_wr(r3_wr),
        .r1_dout(r1_dout),
        .r2_dout(r2_dout)
    );
    control uuu(
        .clk(clk),
        .rst_n(rst_n),
        .r1_addr(r1_addr),
        .r2_addr(r2_addr),
        .r3_addr(r3_addr),
        .r3_wr(r3_wr)
    );
Endmodule

```

```

module test;

// Inputs
reg clk;
reg rst_n;

// Outputs
wire [31:0] result;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
top uut (
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .result(result)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    clk =1;
    rst_n = 0;

    // wait 100 ns for global reset to finish
    #1;
    rst_n= 1;
    // Add stimulus here

end
always
begin
    clk=~clk;
    #1;
end
endmodule

```