# IP核使用

#### 目的

- 掌握IP核的使用方法
- 熟悉RAM的接口及时序
- 能熟练设计时序逻辑电路

- FPGA厂商在其开发工具中提供了许多通用的功能模块,称为"IP核"(知识产权核),用户可以像调用普通模块一样来调用它们。
- 本实验中,我们以时序逻辑电路中较为常见的"简单双端口RAM"为例来学习IP核的使用方法


### RAM例化


New Source Wizard Select Source Type Select source type, file name and its locatio Schematic Verilog Module Verilog Test Fixture VHDL Module NHDL Library VHDL Package VHDI Test Bench Embedded Processor <u>F</u>ile name myr an E:\code\ip\_use\ipcore\_dir More Info Mext Cancel

Logi COPE **Block Memory Generator** Component Name | myram Interface Type Native AXI4 Mode Stand Alone Native Interface Block Memory Generator (BMG) are the original standard BMG previous versions of the LogiCORE Block Memory Generator (prior to v6.x ). 1 storage, width conversion, and clock domain de-coupling functions.. DOUTA[15:0] ADDRA[3:0] DINA[15:0]= Native Interface BMG cores can be customized to utilize Single Port RAM (SP) True Dual Port RAM (TDP) and Single Port ROM (SP ROM) configurations. In also support features such as SoftECC/ECC, Pipeline Stages and file based Me WEA[0:0]-⇒RDADDRECC[3:0 CLKA-
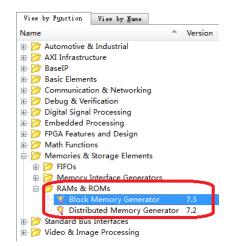
#### Select IP


Create Coregen or Architecture Wizard IP Core.




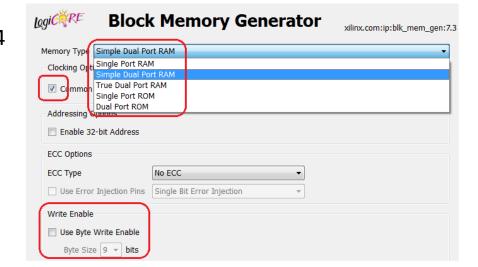

#### RAM例化

- RAM的读写位宽可设置
- 输出数据寄存可设置
- 可加载初始化文件

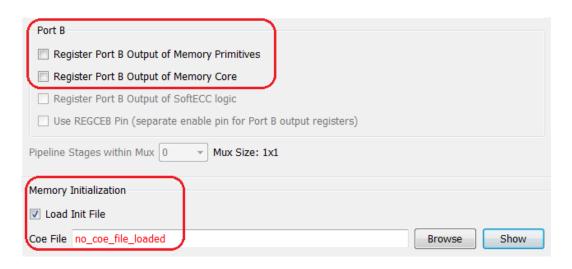

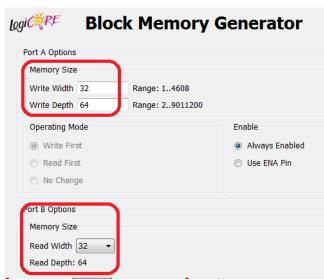

#### coe文件格式

```
memory_initialization_radix = 16;
memory_initialization_vector =
1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1a,1b,1c,1d,1e,1f;
```


- · 第一行表示数据格式,16代表16进制,10代表10进制
- 第二行则是初始化向量,是RAM的初始化值

#### IP核使用

• IP核生成好之后,在工程目录下会产生一个.v文件,给出了IP核的端口信号,上层模块可根据该文件调用IP核


· 如在其他工程中使用该 IP, 只需将.v、.ngc两个 文件加入工程, 即可像 普通模块那样使用

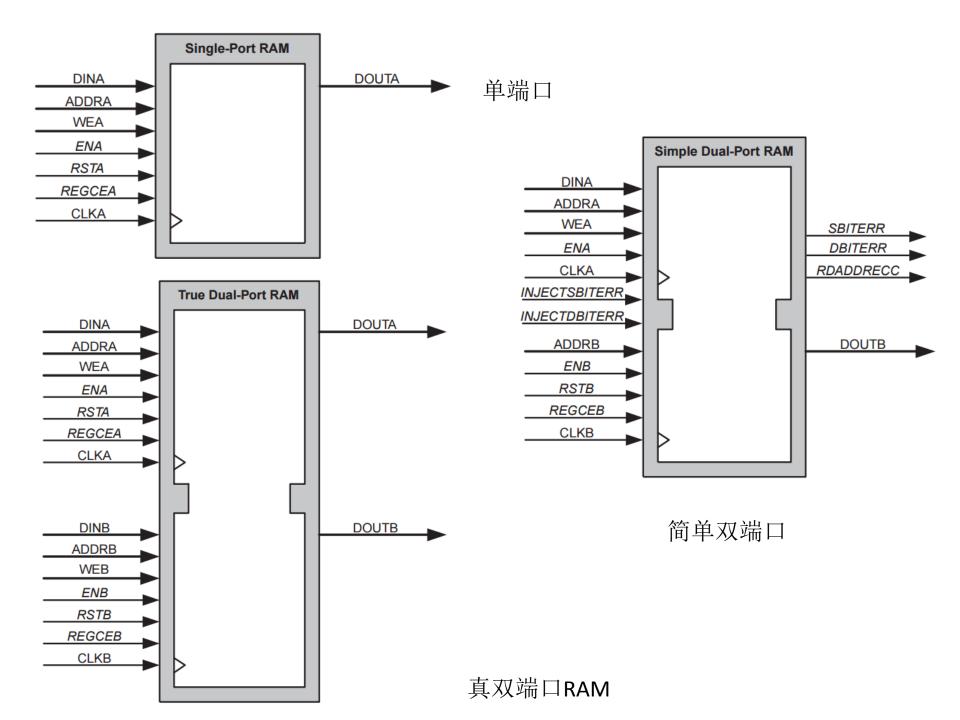myram.asy
myram.cgc
myram.gise
myram.mif
myram.ngc
myram.sym
myram.v
myram.veo
myram.xco




#### RAM读写时序

- 读优先模式
  - 同时对一个地址进行读写时,输出旧数据

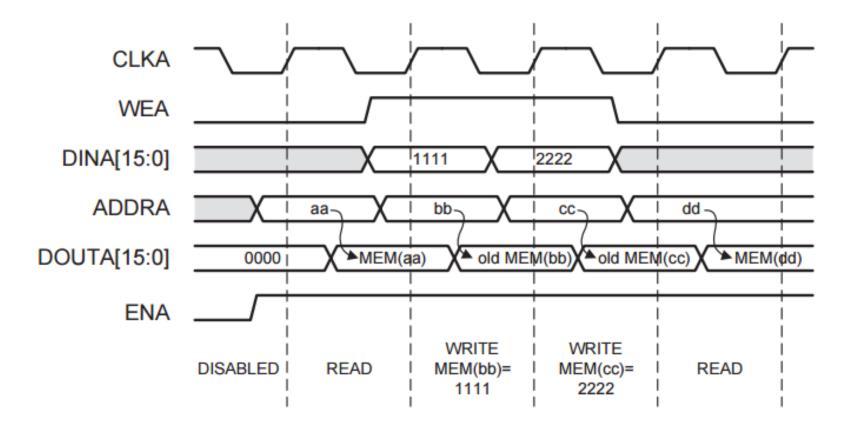


#### RAM读时序仿真

• 对端口B数据输出寄存

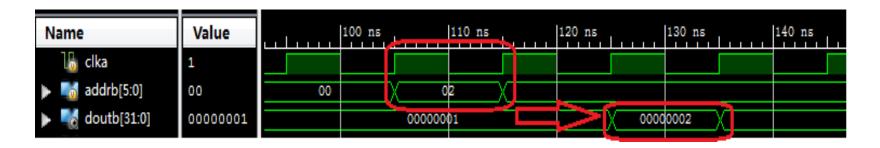

• 不寄存(时钟的上升沿之后输出数据)

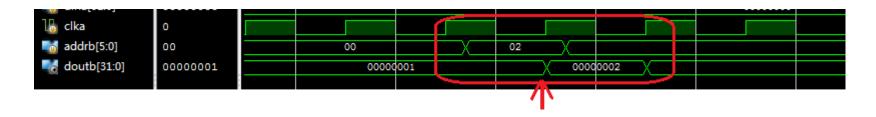

#### 内容

- 例化一个数据位宽为32bit,深度为32的简单双端口ram
- 读写端口采用同一时钟
- 将ram初始化为1,1,0,0,0,0,0.....
- 利用有限状态机实现斐波那契数列的计算
  - 读出0号地址、读出1号地址,将两个数据相加,写入2号地址
  - 读出1号地址、读出2号地址,将两个数据相加,写入3号地址
  - 读出2号地址、读出3号地址,将两个数据相加,写入4号地址
  - **–** ....
  - 读出29号地址、读出30号地址,将两个数据相加,写入31号地址
  - 停止

#### 要求

- 正确理解RAM读写接口时序
- 设计出正确的有限状态机
- 画出电路设计框图
- 仿真结果正确
  - RAM的所有接口信号波形
  - 状态机跳转波形
  - RAM内容结果
- 编写实验报告
  - 实验完成后一周之内上传至FTP

## 实验报告模板

- 实验报告命名格式(文件名):
  - lab06\_学号.pdf
- 内容包括但不限于:
  - -实验目的
  - 实验内容
  - 实验结果
  - 实验分析
  - 意见建议
  - 附录:原理图、源代码